

Introducció als sistemes combinacionals

En els **sistemes digitals** les operacions es fan en codi binari, perquè el disseny de circuits per a operacions binàries és molt més senzill que per altres representacions

Els dispositius electrònics amb funcions booleanes s'anomenen **comportes lògiques**. Les comportes lògiques són circuits electrònics que operen amb una o més senyals d'entrada per produir una senyal de sortida.

En els sistemes combinacionals la sortida és únicament funció de la entrada, i per ser sistemes discrets, el seu comportament queda completament determinat definint la sortida resultant per a cada una de les combinacions de les dades d'entrada, en forma de les anomenades taules de veritat.

Altres sistemes digitals més complexos són els sistemes seqüencials, que tenen estats interns i la sortida no depèn únicament de les entrades, però només veurem sistemes combinacionals.

Algebra de Boole

Matemàtiques bàsiques per al disseny de sistemes digitals: Formulisme matemàtic per operar les funcions de commutació:

- Desenvolupada per Georges Boole al 1847 per problemes de lògica matemàtica
- Claude Shannon al 1939 l'aplica per primer cop a funcions de commutació

Definicions

- **Variable lògica:** variable que pot assolir únicament dos valors $\{(0,1), (L,H), (F,V)\}$
- **Funció lògica:** funció definida amb variables lògiques el resultat de la qual només pot assolir dos valors $\{(0,1), (L,H), (F,V)\}$
- **Àlgebra:** conjunt d'elements, S , format, com a mínim, per dos elements diferents, amb dues operacions internes, suma (+) i producte (\cdot) (que anomenarem suma lògica i producte lògic). Els elements satisfan el principi de substitució.

Sistemes digitals seqüencials: Portes lògiques

NOT: Realitza una inversió a nivell d'entrada. Si a l'entrada hi ha un nivell alt (1), a la sortida hi haurà un nivell baix (0), i viceversa.

OR: La porta OR implementa la suma lògica de les entrades. És a dir, sempre que almenys a una de les entrades hi hagi un 1, a la sortida hi haurà un 1. Només quan a les dues entrades hi hagi un 0 a la sortida hi haurà un 0 també.

NOR: La porta NOR implementa la negació de la suma lògica de les entrades. És a dir, sempre que almenys a una de les entrades hi hagi un 1, a la sortida hi haurà un 0. Només quan a les dues entrades hi hagi un 0 a la sortida hi haurà un 1.

AND: La porta AND implementa la multiplicació lògica de les entrades. És a dir, sempre que almenys a una de les entrades hi hagi un 0, a la sortida hi haurà un 0. Només quan a les dues entrades hi hagi un 1 a la sortida hi haurà un 1 també.

NAND: La porta NAND implementa la negació de la multiplicació lògica de les entrades. És a dir, sempre que almenys a una de les entrades hi hagi un 0, a la sortida hi haurà un 1. Només quan a les dues entrades hi hagi un 1 a la sortida hi haurà un 0.

XOR: La porta XOR funciona de forma que donarà 1 a la sortida sempre que el valor de les entrades sigui **diferent**, 0 en cas contrari.

XNOR: La porta XNOR funciona de forma que donarà 1 a la sortida sempre que el valor de les entrades sigui **iguals**, 0 en cas contrari.

Sistemes digitals seqüencials: Portes lògiques




AND		
Entrada A	Entrada B	Sortida
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



OR		
Entrada A	Entrada B	Sortida
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



XOR		
Entrada A	Entrada B	Sortida
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

NOT	
Entrada A	Entrada B
0	1
1	0



NAND		
Entrada A	Entrada B	Sortida
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



NOR		
Entrada A	Entrada B	Sortida
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



XNOR		
Entrada A	Entrada B	Sortida
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Taula de veritat


Taula de veritat: per una funció de n variables tenim una columna amb les 2^n combinacions d'1 i 0 que es poden formar i un altre columna amb el valor de la funció per aquestes entrades).

Dues funcions diferents tenen taules de veritat diferents.

- Per N variables hi ha 2^{2N} funcions de commutació.
 - Així per a 1 variable tenim 4 funcions possibles
 - Per 2 variables, 16 funcions possibles
 - Per 3 variables, 256 funcions possibles


Aquest programari us servirà per simular taules i circuits lògics → [AQUÍ](#)

Example

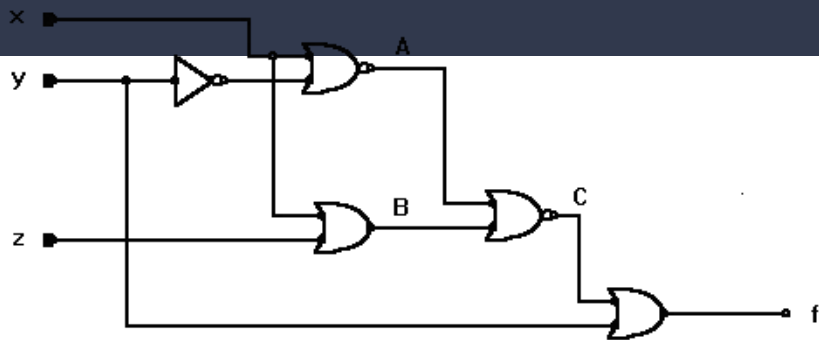

X	Y	Z	$\neg Y$	$X \text{ OR } \neg Y$	$A = X \text{ NOR } \neg Y$	$B = X \text{ OR } Z$	$A \text{ OR } B$	$C = A \text{ NOR } B$	$F = C \text{ OR } Y$
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1	0	1

Exemple

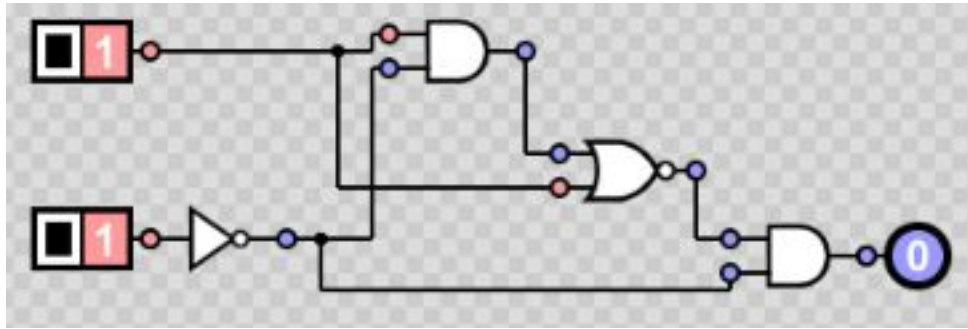

$((A \text{ AND } \neg B) \text{ NOR } A) \text{ AND } \neg B$

A	B	$\neg B$	$P1 = A \text{ AND } \neg B$	$P1 \text{ OR } A$	$P2 = \neg(P1 \text{ OR } A)$	$P2 \text{ AND } \neg B$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0